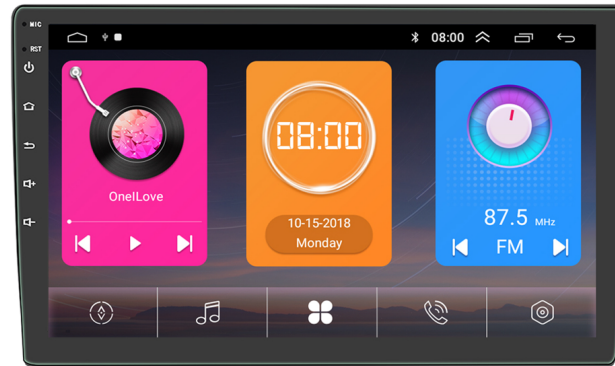



GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ESTÉREO DOBLE PARA AUTO GADNIC *ES6ER*




ESTERE06

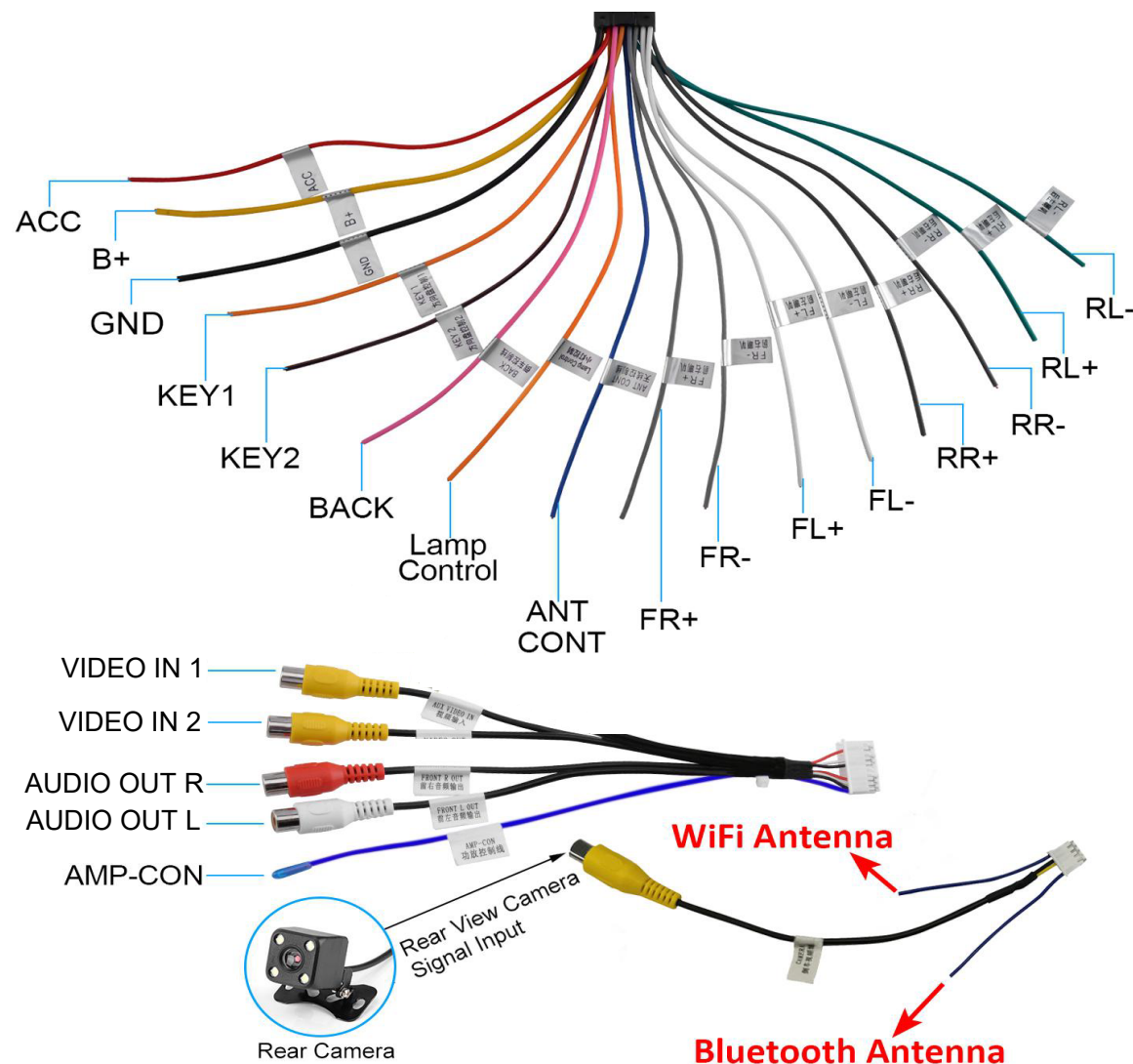

Todos los cables están etiquetados. El extremo integrado está conectado a la interfaz en serie en la parte posterior de la radio. El extremo descentralizado está conectado al cable del automóvil. Si el cable ISO original de su automóvil no es compatible con este dispositivo, debe comprar un cable adaptador compatible con su modelo para el cableado. También puede eliminar la interfaz serial ISO original de su automóvil antes de realizar el cableado.

DIAGRAMA DE CABLEADO DEL CABLE PRINCIPAL

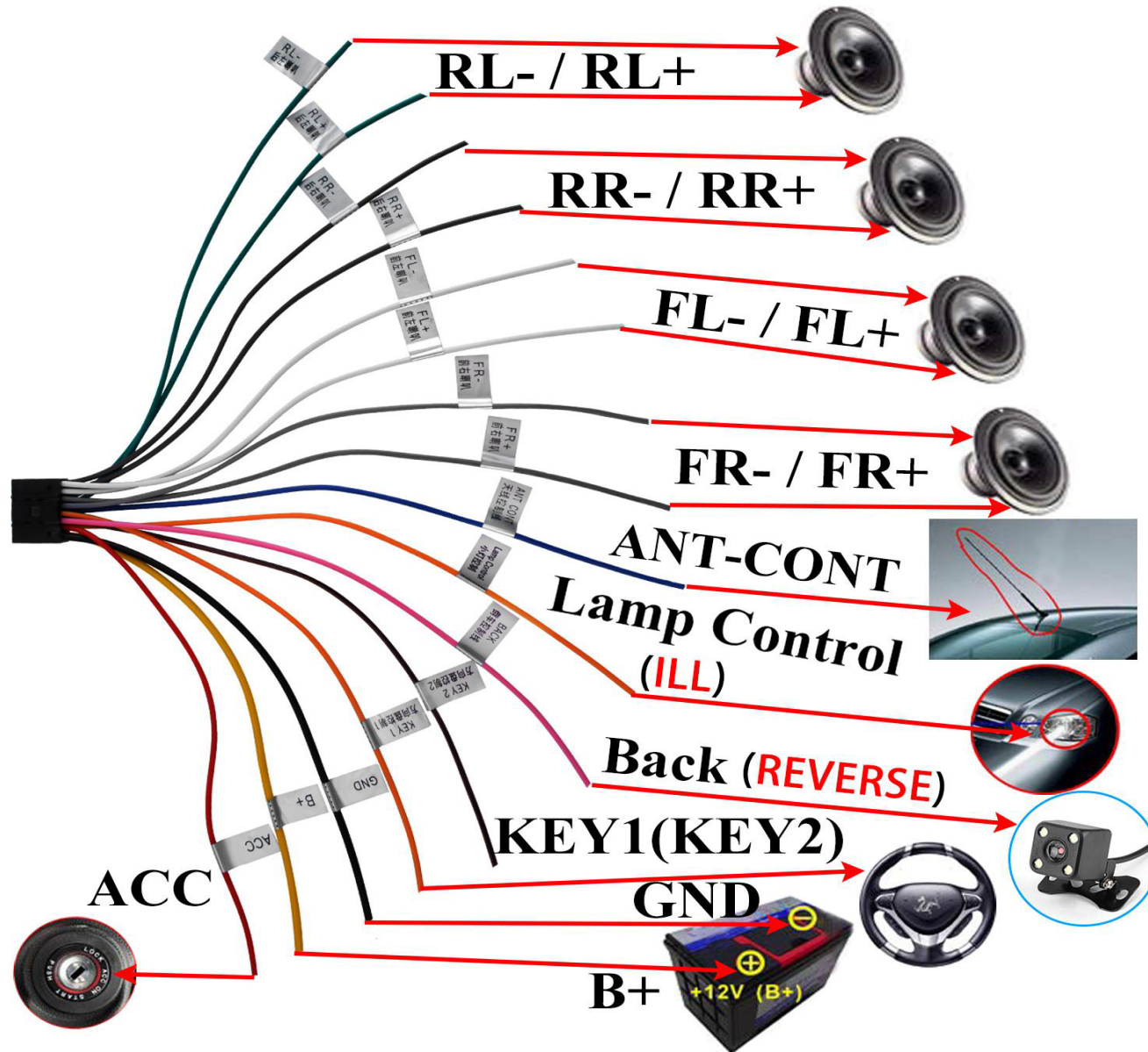

- RL/RR/FL/FR**: a 4 altavoces.
- ANT-CONT**: a Antena (Sin antena sin cableado).
- Lamp Control**: a la pequeña luz delantera del automóvil.
- Back**: al cable de entrada de señal de la cámara trasera.
- KEY1 (KEY2)**: use solo uno de los cables para conectar el cable de salida de señal del SWC del automóvil. Si "KEY1" no es compatible, seleccione "KEY2".
- GND**: a batería negativa / hierro / tierra.
- B+**: a la batería del automóvil positiva.
- ACC**: al cable de detección de encendido del automóvil.

PASOS DE INSTALACIÓN (ESPAÑOL)

Use un reloj universal (**Imagen 1**) para detectar el voltaje del cable del automóvil, descubra la potencia de **arranque del automóvil +12V (ACC)**, la **batería del automóvil +12V (B+)**, el **cable de tierra -12V (GND)**, solo conéctelos tres cables correctamente, puede iniciar la máquina, de lo contrario no puede iniciar la máquina.

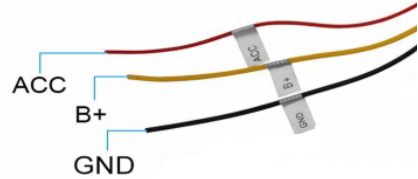


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4

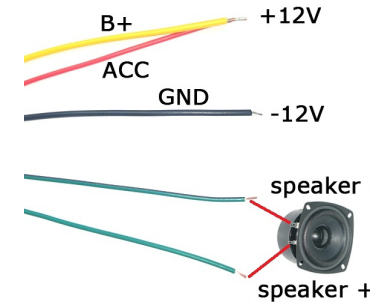


Imagen 5

1.

Primero gire la llave del coche al estado ACC. Luego regule el Reloj Universal al engranaje de 20V. Conecte el **lápiz óptico negro a la toma de tierra** (el blindaje exterior del encendedor de cigarrillos) y use el **lápiz óptico rojo para probar cada cable del automóvil**. Normalmente, un automóvil **tiene dos cables de aproximadamente +12 V** (algunos automóviles solo tienen uno). Uno es ACC +12V, otro es B+.

¿Cómo distinguir el ACC y la línea de memoria B+?

Saque la llave del auto después de encontrar las dos líneas de +12V. La **línea de memoria B+ es la que se carga eléctricamente después de desconectar la llave**.

2. ¿Cómo encontrar el cable de tierra del coche -12V (GND)? (Imagen 3)


Gire el Reloj Universal al engranaje de 20V. Luego, conecte el **lápiz óptico negro a la toma de tierra** (el revestimiento exterior del encendedor de cigarrillos) y use el lápiz óptico rojo para probar cada cable, **excepto** las dos líneas de alimentación (**ACC y B+**). El **energizado es el cable de tierra (GND)**. Algunos autos tienen dos cables de tierra.

3.

Gire el Reloj Universal al engranaje de 20V. Conecte el lápiz óptico negro a cualquier cable **excepto** el cable **ACC, B+, GND**. Luego use el **lápiz óptico rojo para probar cada cable restante**. El **energizado es el cable de la bocina**. Luego use el mismo método para encontrar las otras líneas de cuerno.

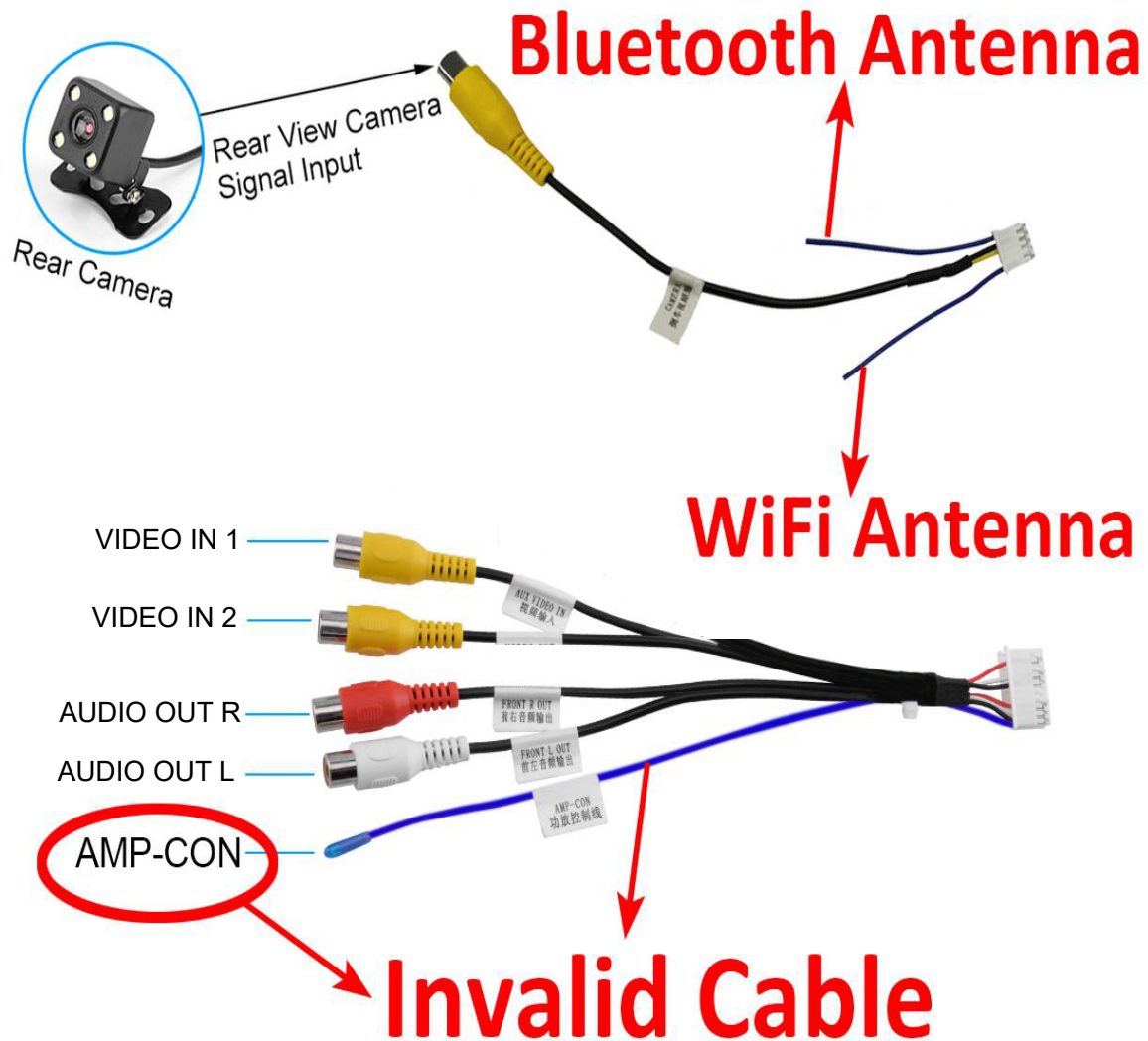
4.

Cuando obtenga la unidad, será mejor que pruebe la unidad con una batería de DC +12 V o una fuente de alimentación de DC + 12 V antes de la instalación. Método de conexión del cable: gire el **cable rojo y el cable amarillo conecta +12V**. El **cable negro conecta -12V**. El **cable verde conecta el altavoz +**, el cable **verde/negro conecta el altavoz -**. Luego puede probar la función de la unidad.



- **AUDIO R/L OUT:** Conectar a la entrada de audio del amplificador
- **Nota Especial:** El "AMP-CON" no tiene salida de voltaje, por lo que necesita cables "ACC" en lugar de "AMP-CON" para alimentar el amplificador. Para reducir el ruido actual, se recomienda un filtro de potencia.
- **Nota Especial:** Ya sea que instale la cámara trasera o no, debe conectar el cable "CAMERA" al puerto de 10 pines en la parte posterior de la radio para asegurarse de que la radio reciba mejores señales de WiFi y Bluetooth.

CABLEADO DE CÁMARA DE MARCHA ATRÁS

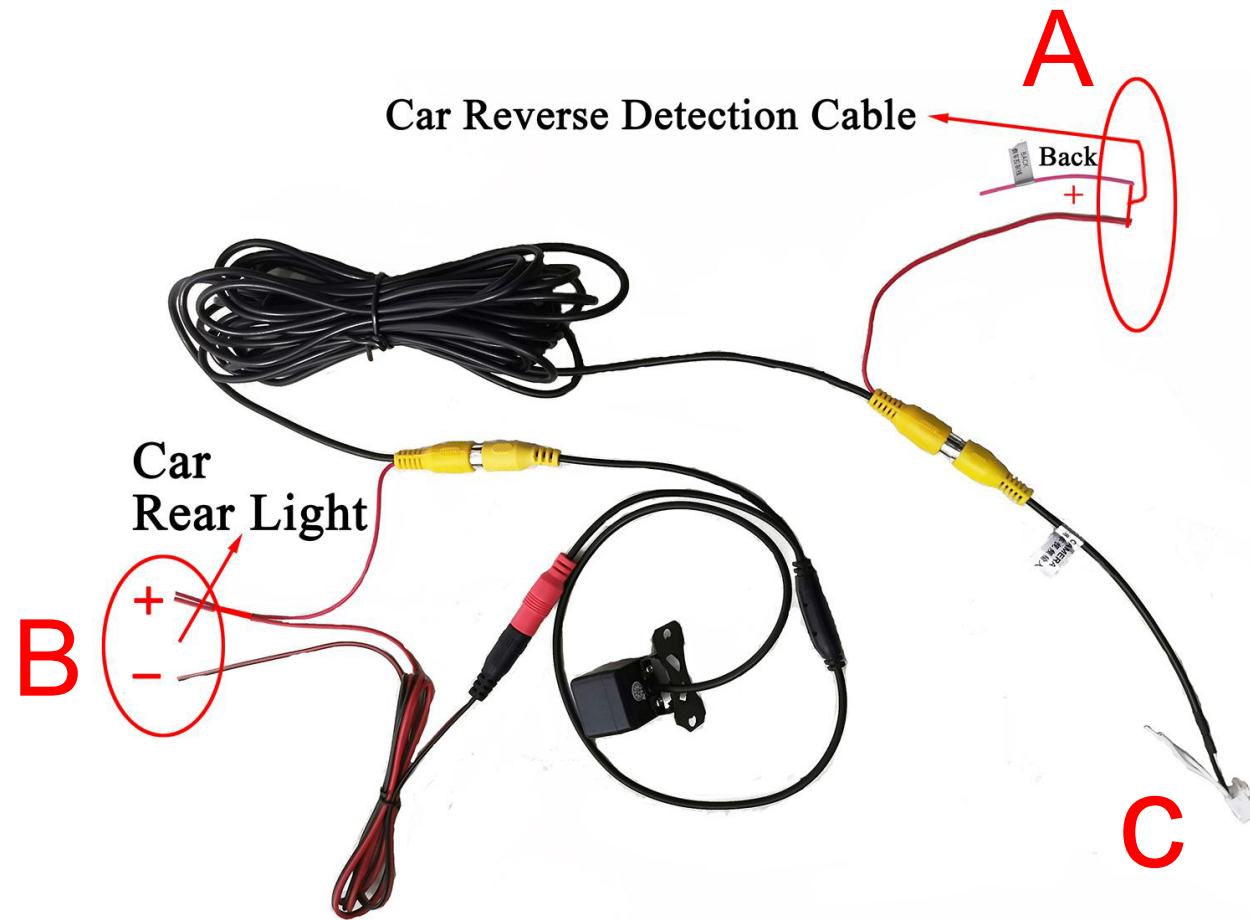

Cableado A: combine el cable rojo corto con el cable "Back" y conéctelo al cable de detección de reversa del automóvil.

Cableado B: combine los dos cables rojos cortos y conéctelos al polo positivo de la luz trasera del automóvil.

Cableado C: conectado al puerto de entrada de video de inversión de radio (10 pines).



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar